

تقييم مكتسبات التلميذ  
في نهاية الثلاثي الثاني  
مادة الإيقاظ العلمي السنة الخامسة




السند عدد 1 :  
لصنع لوحة كهربائية تمثل خريطة البلاد التونسية أحضرت " مريم " خلايا ذات فولطات  
مختلفة - مصابيح ملونة - مقصا - خريطة مرسومة على ورق مقوى.  
التعليمة 1:

مع 1 ب

- أ - أربط كل عنصر بوظيفته
- المصباح الكهربائي \* تصدر التيار الكهربائي
  - المقص \* يوصل التيار الكهربائي
  - الخلية الكهربائية \* يضيء عندما يوصل فتيراها بالخلية
- ب - أرسم رسما بيانيا لهذه الدارة

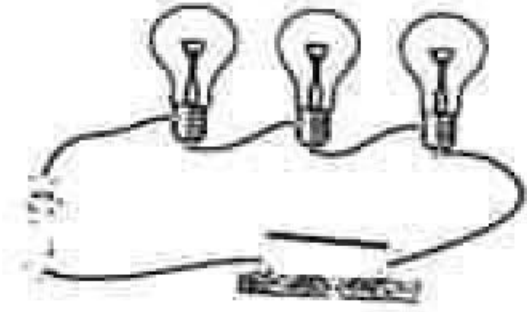

مع 2

السند عدد 2 :  
لاحظت مريم أن المصابيح الثلاثة كلها ذات 3.5 فولط  
التعليمة 2

أساعدها على اختيار الخلية المناسبة واحيطها بخط مغلق

مع 1



أعلل اختياري :

مع 2

التعليمة 3  
أضع العلامة (x) أمام الإفادة الخاطئة:  
• لا يضيئ المصباح بصورة عادية إذا توافقت فولطيته  
بفولطية الخلية الكهربائية.

السند عدد 4 :

رسمت شيماء العظام التي تحمي الجهاز التنفسي

التعليمة 7 :

- ما نوع العظام التي يتكوّن منها ؟

مع  
ب

- تغطي العظام العضلات . ما نوعها ؟

التعليمة 8 : أشطب العنصر الذخيل و أعلل إجابتي :

عظام أصابع اليد  
عظام الزند  
فقرات العمود

عظام قصيرة

لأن

عضلة الفخذ  
عضلة الصدغ  
عضلة العضد

عضلات مقزلية

لأن

التعليمة 9 : أتعرف الخطأ و أصلحه :

تتعرّض المفاصل إلى حوادث منها : التمزّق والالتواء ، وتصاب العظام بكسور مختلفة .  
أما الحوادث التي تتعرّض إليها العضلات هي الانقسام العضلي والتفتت .

مع  
3

جدول إسناد الأعداد

مع 3	مع 2	مع 1	مع 0	مع 0	مع 0.5	مع 1	مع 1.5	مع 2	مع 2.5	مع 3	مع 3.5	مع 4	مع 4.5	مع 5	مع 5.5	مع 6	مع 6.5	مع 7	مع 7.5	مع 8	مع 8.5	مع 9
مشرك التلك																						
العظام التلك																						
التلك دون الأذى																						
التلك الأذى																						
التلك الأقصى																						



إصلاح تقييم مكتسبات التلميذ  
في نهاية الثلاثي الثاني  
مادة الإيقاظ العلمي السنة الخامسة



نَجَّحْنِي


السند عدد 1 :  
لصنع لوحة كهربائية تمثل خريطة البلاد التونسية أحضرت " مريم " خلايا ذات فولطات  
مختلفة - مصابيح ملونة - مقصا - خريطة مرسومة على ورق مقوى.

التعليمة 1:

أ - أربط كل عنصر بوظيفته

المصباح الكهربائي ✱ تصدر التيار الكهربائي ✱  
المقص ✱ يوصل التيار الكهربائي ✱  
الخلية الكهربائية ✱ يضيء عندما يوصل فتيراها بالخلية ✱

ب - أرسم رسما بيانيا لهذه الدارة

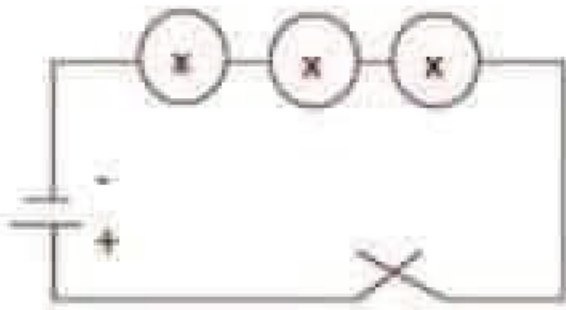

السند عدد 2 :

لاحظت مريم أن المصابيح الثلاثة كلها ذات 3.5 فولط

التعليمة 2

أساعدها على اختيار الخلية المناسبة واحيطها بخط مغلق



أعلل اختياري :

يجب أن تتلاءم فولطية الخلية مع فولطية المصباح لكي يتوهج .

التعليمة 3

أضع العلامة (X) أمام الإفادة الخاطئة:

• لا يضيئ المصباح بصورة عادية إذا توافقت فولطيته

بفولطية الخلية الكهربائية. خطأ

